

叠层阻抗报表

层数:8

叠构设计图:

L1	完成铜厚1oz(0.33oz+电镀铜)	铜箔 1	0.0115mm	残铜率:70%
	2116	pp	2116	0.1250mm
L2/L3	0.3 含铜 1/1	芯板 含铜	0.3000mm	残铜率:60%/50%
	2313	pp	2313	0.1030mm
	2313	pp	2313	0.1030mm
L4/L5	0.3 含铜 1/1	芯板 含铜	0.3000mm	残铜率:50%/50%
	2313	pp	2313	0.1030mm
	2313	pp	2313	0.1030mm
L6/L7	0.3 含铜 1/1	芯板 含铜	0.3000mm	残铜率:50%/60%
	2116	pp	2116	0.1250mm
L8	完成铜厚1oz(0.33oz+电镀铜)	铜箔 1	0.0115mm	残铜率:70%

板厚信息表

原始完成板厚:	1.6000mm +/-10%
压合厚度:	1.4954 mm






阻抗列表(线宽,线距,到铜距离单位:mil)

序号	阻抗模式	阻抗层	原始线宽	原始线距	原到铜距离	上参考层	下参考层	线宽	线距	到铜距离	需求阻抗 (ohm)	公差	计算结果
1	外层差分	L1	5.44	5.00	/	/	L2	5.80	4.64	/	90.00	(+/-10%)	89.60
2	内层差分	L3	6.69	6.30	/	L2	L4	5.80	7.19	/	90.00	(+/-10%)	90.02
3	内层差分	L6	6.69	6.30	/	L5	L7	5.80	7.19	/	90.00	(+/-10%)	90.02
4	外层差分	L1	5.01	7.09	/	/	L2	5.30	6.80	/	100.00	(+/-10%)	100.45
5	外层差分	L8	5.01	7.09	/	L7	/	5.30	6.80	/	100.00	(+/-10%)	100.45
6	内层差分	L3	5.00	10.24	/	L2	L4	5.20	10.04	/	100.00	(+/-10%)	99.68
7	内层差分	L6	5.00	10.24	/	L5	L7	5.20	10.04	/	100.00	(+/-10%)	99.68
8	外层差分	L8	5.44	5.00	/	L7	/	5.80	4.64	/	90.00	(+/-10%)	89.60



阻抗设计示意图

计算模型	计算参数	计算信息
	W1 : 5.80 W2 : 5.00 S1 : 4.64 H1 : 4.4173 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 1.1969 C2 : 0.5000 C3 : 1.1969 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L1 参考层: &L2 设计线宽:5.80mil 走线间距:4.64mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 89.60 ohm

阻抗设计示意图

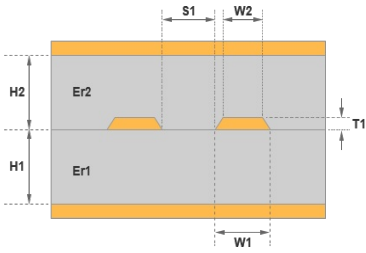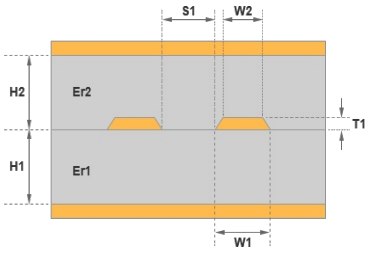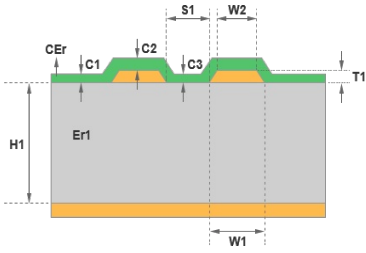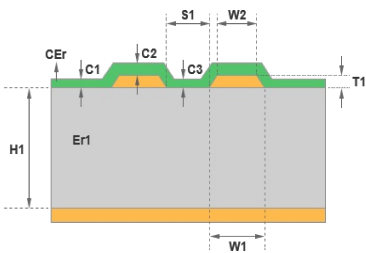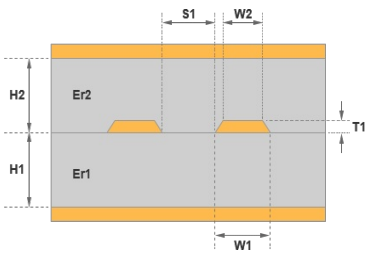计算模型	计算参数	计算信息
	W1 : 5.80 W2 : 5.11 S1 : 7.19 H1 : 9.2913 H2 : 8.1102 Er1 : 4.2000 Er2 : 4.2000 T1 : 1.2598	内层差分 控制层: L3 参考层: L2&L4 设计线宽:5.80mil 走线间距:7.19mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 90.02 ohm
	W1 : 5.80 W2 : 5.11 S1 : 7.19 H1 : 9.2913 H2 : 8.1102 Er1 : 4.2000 Er2 : 4.2000 T1 : 1.2598	内层差分 控制层: L6 参考层: L5&L7 设计线宽:5.80mil 走线间距:7.19mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 90.02 ohm
	W1 : 5.30 W2 : 4.50 S1 : 6.80 H1 : 4.4173 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 1.1969 C2 : 0.5000 C3 : 1.1969 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L1 参考层: 8&L2 设计线宽:5.30mil 走线间距:6.80mil 需求阻抗: 100.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 100.45 ohm
	W1 : 5.30 W2 : 4.50 S1 : 6.80 H1 : 4.4173 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 1.1969 C2 : 0.5000 C3 : 1.1969 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L8 参考层: L7& 设计线宽:5.30mil 走线间距:6.80mil 需求阻抗: 100.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 100.45 ohm
	W1 : 5.20 W2 : 4.51 S1 : 10.04 H1 : 9.2913 H2 : 8.1102 Er1 : 4.2000 Er2 : 4.2000 T1 : 1.2598	内层差分 控制层: L3 参考层: L2&L4 设计线宽:5.20mil 走线间距:10.04mil 需求阻抗: 100.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 99.68 ohm

阻抗设计示意图

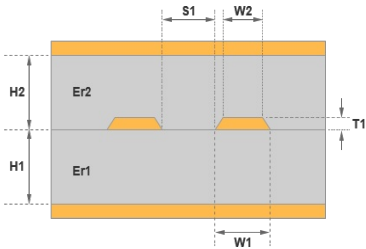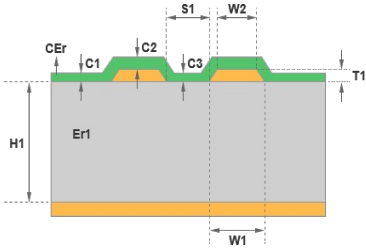计算模型	计算参数	计算信息
	W1 : 5.20 W2 : 4.51 S1 : 10.04 H1 : 9.2913 H2 : 8.1102 Er1 : 4.2000 Er2 : 4.2000 T1 : 1.2598	内层差分 控制层: L6 参考层: L5&L7 设计线宽:5.20mil 走线间距:10.04mil 需求阻抗: 100.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 99.68 ohm
	W1 : 5.80 W2 : 5.00 S1 : 4.64 H1 : 4.4173 Er1 : 4.2000 T1 : 1.3780 C1 : 1.1969 C2 : 0.5000 C3 : 1.1969 CEr : 3.5000	外层差分 控制层: L8 参考层: L7& 设计线宽:5.80mil 走线间距:4.64mil 需求阻抗: 90.00 (+/-10%) ohm 计算阻抗: 89.60 ohm